

ثنائي القطب RC Le dipôle RC

1. المكثف

1. نشاط وثائقي : تعريف ورمز المكثف

في سنة 1745 وفي مدينة لايد Leyde بهولندا استطاع الفيزيائي بتروس فان موسشندبروك (petrus van musschenbroek) صنع أول مكثف كهربائي ، بواسطة قنينة من الزجاج ، عرفت في التاريخ باسم قنينة لايد وهو جهاز يمكن من تجميع الشحن الكهربائية السالبة ، لكن مبدأ اشتغال هذه المركبة الالكترونية (المكثف) ، التي أصبحت تلعب دورا أساسيا في الاجهزة الالكترونية ، لم يكشف إلا سنة 1782 من طرف الفيزيائي الايطالي فولتا .
تتكون قنينة لايد من قنينة من الزجاج ملفوف عليها على التوالي من الداخل ومن الخارج ورقتان فلزيان A و B . تسمى الورقتان A و B لبوسي المكثف ، والزجاج الوسط العازل .

عند ربط لبوسي المكثف بعمود كهربائي تنتقل الالكترونات لتتجمع على اللبوس B ، فيحمل هذا الاخير كمية من الكهرباء السالبة q_B ، في حين يغادر نفس العدد من الالكترونات اللبوس A تاركا مكانه شحنا كهربائية موجبة كميته q_A . توافق هذه الانتقالات مرور تيار كهربائي رغم وجود العازل بين اللبوسين . بعد مدة وجيزة تنتهي انتقالات حملة الشحنة الكهربائية فيعدم التيار الكهربائي ، نقول أن في هذه الحالة إن المكثف قد شحن .

❖ استثمار :

1. أرسم التنبية الموافقة لهذه التجربة
2. ما مكونات المكثف ؟ وما الدور الذي يلعبه في دارة كهربائية؟
3. ما إشارتي q_B و q_A شحنتي اللبوسين A و B للمكثف؟
4. علما أن الشحنة الكهربائية تتحفظ ، ما العلاقة التي تربط بين الشحنتين q_B و q_A عند كل لحظة؟
5. ما شحنة المكثف أ المكثف وما وحدتها؟

❖ تحليل :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

❖ إستنتاج :


المكثف :

الترميز :

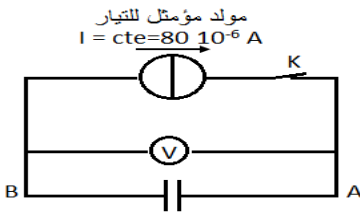2. نشاط تجريبي : العلاقة بين الشحنة $q(t)$ و شدة التيار الكهربائي $i(t)$ – العلاقة بين الشحنة $q(t)$

والتوتر U_{AB} بين مربطي المكثف

ننجز التركيب الكهربائي جانبه، حيث يعطي المولد المؤمّل للتيار ، تيارا كهربائيا شدته I_0 ثابتة وقابلة للضبط ، بعدما نفرغ المكثف بوصل مربطيه بموصل أومي مناسب لمدة ثانية واحدة على الأقل .
نغلق قاطع تيار الذي يشغل الميقت في نفس الوقت، ثم نقيس التوتر $U_{AB}(t)$ بين مربطي المكثف كل خمس ثوان ، ثم ندون النتائج .




t(s)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
$U_{AB}(V)$	0	0.85	1.7	2.55	3.40	4.25	5.11	5.95	6.81	7.66	8.51
$q_A (\mu C)$											

❖ استثمار :

1. تمثل شدة التيار الكهربائي $i(t)$ صبيب الشحنات الكهربائية أي كمية الكهرباء المتقلّة في وحدة الزمن ويعبر عنه بالعلاقة التالية : $i = \frac{dq_A}{dt}$. بين أنه في لحظة t يكتسب المكثف الشحنة $q_A = I_0 \cdot t$
2. أتمم ملاء الجدول
3. مثل المنحنى لتغيرات q_A بدلالة U_{AB}
4. معامل التناسب بين q_A و U_{AB} ، مقدار فيزيائي يسمى سعة المكثف ، ويرمز له بالحرف C ، وحدته في النظام العالمي للوحدات هي الفاراد (F) ، أحسب C
5. استنتج العلاقة بين I_0 و U_{AB}

❖ تحليل :

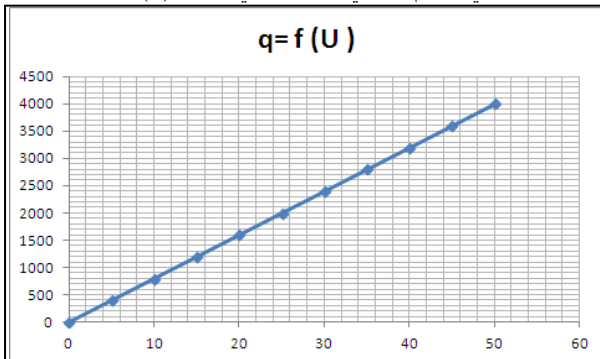

❖ خلاصة :

- العلاقة بين شحنة المكثف $q(t)$ والتيار الكهربائي المار فيه $i(t)$ هي :
- العلاقة بين شحنة المكثف $q(t)$ والتوتر بين مربطي المكثف $U_c(t)$ هي :
- العلاقة بين $U_c(t)$ توتر بين مربطي المكثف و $i(t)$ التيار الكهربائي المار فيه هي :
- اصطلاح المستقبل : اصطلاح المولد :


◀ ملحوظة :

- ✓ سعة المكثف مقدار موجب, وهو يميز المكثف, ولا يتعلق بالتوتر المطبق بين مربطيه ولا بمدة الشحن.
- ✓ الفاراد (Farad (F) وحدة كبيرة, لهذا لا نستعمل إلا أجزاء الفاراد: $1F=10^3mf=10^6\mu F=10^9nF=10^{12}pF$

II. تجميع المكثفات

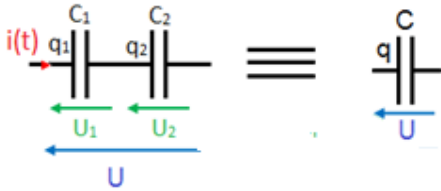1. التجميع على التوالي

نركب مكثفين سعتهما C_1 و C_2 على التوالي ونطبق بين مربطيهما توترا U_{AB} كما يبين الشكل التالي :




❖ استثمار :

1. بين أن $q_1 = q_2 = q$
2. حدد سعة المكثف المكافئ C بتطبيق قانون إضافية التوترات
3. ما الفائدة من هذا التركيب

❖ تحليل :

❖ تعميم :

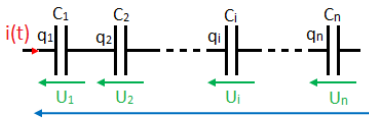

سعة المكثف المكافئ لتجميع n مكثفات على التوالي هي :


◀ تمرين تطبيقي :

نطبق توترا $U=300V$ بين قطبي مجموعة مكونة من مكثفين مركبين على التوالي, سعتهما هي: $C_1=1\mu F$; $C_2=2\mu F$

1. حدد التوتر بين مربطي كل مكثف.
2. احسب الشحنة المخزنة من لدن كل مكثف

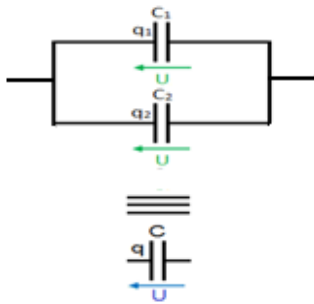2. التجميع على التوازي :


نركب مكثفين سعتهما C_1 و C_2 على التوازي ونطبق بين مربطيهما توترا U_{AB} كما يبين الشكل التالي :



❖ استثمار :

1. بين أن $q_1 \neq q_2$
2. بتطبيق قانون المعقد في النقطة I بين أن $q = q_1 + q_2$
3. استنتج سعة المكثف المكافئ C
4. ما الفائدة من هذا التركيب

❖ تحليل :

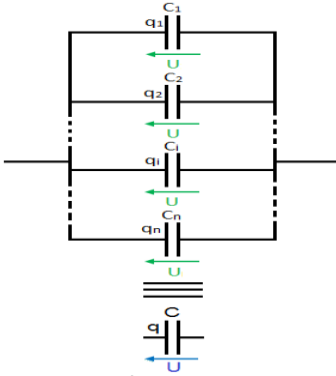

❖ تعميم :

سعة المكثف المكافئ لتجميع عدة مكثفات على التوازي هي :

III. استجابة ثنائي القطب RC لرتبة توتر

1. تعاريف

❖ ثنائي القطب RC هو :


❖ رتبة توتر هي إشارة كهربائية $u(t)$ ، ونميز بين:

$$\begin{cases} u(t) = E & t \geq 0 \\ u(t) = 0 & t < 0 \end{cases} \quad \checkmark \text{ رتبة توتر صاعدة ومعادلتها هي:}$$

$$\begin{cases} u(t) = 0 & t \geq 0 \\ u(t) = E & t < 0 \end{cases} \quad \checkmark \text{ رتبة توتر نازلة ومعادلتها هي:}$$

2. استجابة ثنائي القطب RC لرتبة توتر

أ. الدراسة التجريبية :

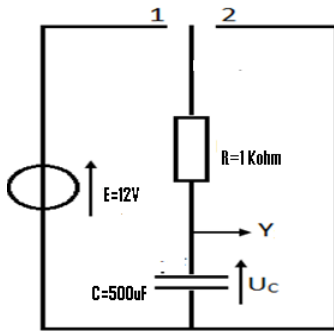

بعد تفريغ المكثف ننجز التركيب الكهربائي جانبه. حيث يمكن هذا التركيب من معاينة التوتر بين مربطي المكثف U_C بدلالة الزمن على كاشف التذبذب، يتألف هذا التركيب من مولد مستمر مثبت على القيمة $E = 12V$ ، مكثف سعته $C = 500\mu F$ و موصل أومي مقاومته $R = 1K\Omega$ ، قاطع التيار وكاشف التذبذب لمعاينة التوتر بين مربطي المكثف U_C

❖ شحن المكثف : إستجابة ثنائي القطب RC لرتبة توتر صاعدة

نورجح قاطع التيار K الى الموضع 1 في لحظة $t=0$ عند إغلاق قاطع التيار k ينتقل التوتر بين مربطي المكثف U_C لحظيا من الصفر الى قيمة حدية فنشاهد على شاشة كاشف التذبذب المنحنى التالي:

استثمار: <

1. نقوم بنمذجة المنحنى المحصل عليه على كاشف التذبذب بالدالة $U(t) = K(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$

حيث K و τ ثابتان تحددان بواسطة البرنم (regressi)، فنجد أن $U_C(t)$ و $U(t)$ متقاربتين وبالتالي التوتر بين مربطي المكثف أثناء الشحن تكتب على الشكل التالي :

$$U_C(t) = K(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

2. يبرز المنحنى وجود نظامين : نظام انتقالي ونظام دائم، حدد هاذين النظامين في المنحنى مبرزا تغيرات كل نظام

3. عين $U_C(t)$ عند اللحظة $t=0$ ثم $U_C(\alpha)$ قيمة $U_C(t)$ عندما تؤول t إلى ما لا نهاية

4. تعرف على الثابتة K

5. استنتج تعبير $U_C(t)$ بدلالة E و τ

6. عبر عن $U_C(t=\tau)$ ثم استنتج تعريف τ

7. استنتج طريقة مبيانية تمكن من تحديد τ ثم أوجد قيمته

8. قارن بين τ و RC



9. تسمى τ ثابتة الزمن، باستعمال معادلة الإبعاد (التحليل البعدي أو تجانس الوحدات)، بين أن τ عبارة عن زمن

10. عين التوتر بين مربطي المكثف عند اللحظة $t = 5\tau$ ، $U_C(t=5\tau)$ ، ماذا تستنتج؟

11. حدد معادلة المماس $y(t)$ عند اللحظة $t=0$

12. استنتج طريقة مبيانية ثانية تمكن من تحديد τ

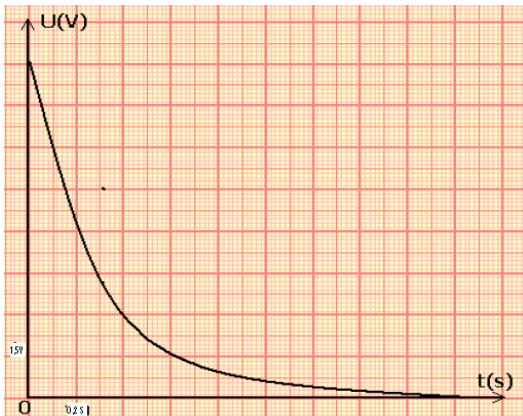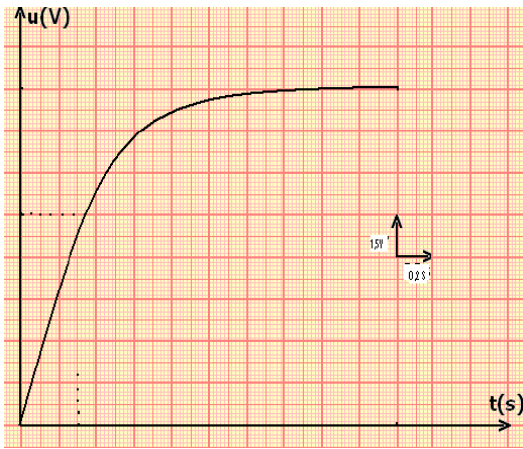13. ما تأثير قيمة كل من R و C على شحن المكثف



❖ تفريغ المكثف : إستجابة ثنائي القطب RC لرتبة توتر نازلة

نورجح قاطع التيار K الى الموضع 2 فنلاحظ على الشاشة المنحنى الممثل جانبه

$$U(t) = k \exp(-\frac{t}{\tau'})$$

1. حدد الثابتة k

2. ما تمثل τ' ثم عين هذه الثابتة بطريقتين مختلفتين

3. عين $U_C(t=5\tau')$ ، ماذا تستنتج؟

4. نغير τ' الى τ'' حيث $\tau'' < \tau'$ فنحصل على المنحنى الممثل بالخط المتقطع، ماذا تستنتج؟

5. ما تأثير كل من سعة المكثف C والمقاومة R على تفريغ المكثف؟

6. نعوض مولد التوتر المستمر بمولد التردد المنخفض GBF، أعط التنبؤية الموافقة ثم أرسم المنحنى $U_C(t)$ المحصل عليه تجريبيا محددًا عملية الشحن والتفريغ (مبرزا كذلك النظامين الإنتقالي والدائم في كل عملية)

❖ شحن المكثف : إستجابة ثنائي القطب RC لرتبة توتر صاعدة

1. نمذجة $U_C(t)$ توتر بين مرطبي المكثف (المنحنى المحصل عليه بواسطة كاشف التذبذب) بالدالة $U(t) = K(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$ بواسطة برنم regressi

2. تحديد النظام الإنتقالي والدائم في المنحنى وإبراز تغيرات كل نظام

3. تعيين قيم $U_C(t)$ ، توتر بين مرطبي المكثف، عند اللحظة $t=0$ و $t=\infty$

4. تحديد الثابتة K

5. إستنتاج تعبير $U_C(t)$ ، توتر بين مرطبي المكثف،

6. تعبر $U_C(t=\tau)$ ثم استنتج تعريف τ

7. استنتاج طريقة مبيانية تمكن من تحديد τ وتحديد قيمتها

8. مقارنة τ و RC

9. تحديد وحدة الثابتة τ باستعمال معادلة الأبعاد

10. تعيين $U_C(t=5\tau)$ توتر بين مرطبي المكثف عند اللحظة $t=5\tau$

11. تحديد معادلة المماس $y(t)$ عندة اللحظة $t=0$

12. إستنتاج طريقة مبيانية ثانية تمكن من تحديد τ

13. تأثير قيمة كل من R و C على شحن المكثف

❖ تفريغ المكثف : إستجابة ثنائي القطب RC لرتبة توتر نازلة

1. تحديد الثابتة k

2. تحديد الثابتة τ بطريقتين مختلفتين

3. تعيين ($U_C(t=5\tau')$)

4. تأثير ثابتة الزمن على تفريغ المكثف

5. تأثير كل من سعة المكثف C والمقاومة R على تفريغ المكثف

6. تمثيل المنحنى الممثل لتغيرات $U_C(t)$ ، توتر بين مرطبي المكثف بدلالة الزمن

ب. الدراسة النظرية :

❖ عملية شحن المكثف: إستجابة ثنائي القطب RC لرتبة توتر صاعدة

• إيجاد المعادلة التفاضلية :

المعادلة التفاضلية : هي معادلة رياضية تجمع مقدار متغير $X(t)$ ومشتقات لهذا المقدار


1. نضع قاطع التيار على الموضع 1 ، ارسم التبيانة التجريبية الموافقة
2. مثل توترات على التبيانة بسهم : $U_R(t)$ توتر بين مرطبي الموصل الاومي، $U_C(t)$ توتر بين مرطبي المكثف ، $U(t)$ توتر المولد
3. ما تمثل هذه الظاهرة ؟
4. بتطبيق قانون اضافيات التوترات ، أوجد العلاقة بين $U(t)$ و $U_R(t)$ و $U_C(t)$
5. بتطبيق قانون اوم اوجد العلاقة بين $i(t)$ و $U_R(t)$
6. اعط العلاقة بين $U(t)$ و $q(t)$ ثم العلاقة بين $i(t)$ و $q(t)$
7. استنتج العلاقة بين $U_C(t)$ و $i(t)$
8. حدد المعادلة التفاضلية ل $U_C(t)$
9. استنتج المعادلة التفاضلية ل $q(t)$

• حل المعادلة التفاضلية.

ان حل المعادلة التفاضلية هو ايجاد تعبير $U_C(t)$ بدلالة الزمن

اذا علمت أن حل المعادلة التفاضلية $E = U_C + \tau \frac{dU_C}{dt}$ يكتب على النحو التالي $U_C = Ae^{-\frac{t}{\tau}} + B$ حيث A و B و τ ثوابت نحددها باشتقاق U_C وبمعرفة الشروط البدئية

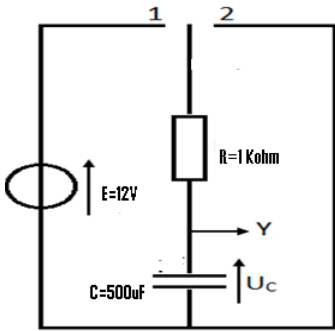10. أوجد الثوابت A و B و τ وأكتب تعبير $U_C(t)$ بدلالة الزمن
 11. مثل $U_C(t)$ بدلالة الزمن ميرزا النظامين
 12. أذكر 4 طرق لتحديد ثابتة الزمن τ
 13. استنتج تعبير $q(t)$ بدلالة الزمن
 14. استنتج تعبير شدة التيار الكهربائي $i(t)$ بدلالة الزمن
 15. مثل المنحنى الممثل لتغيرات شدة التيار الكهربائي $i(t)$ بدلالة الزمن ميرزا النظامين
- ❖ عملية تفريغ المكثف: إستجابة ثنائي القطب RC لرتبة توتر نازلة
1. نضع قاطع التيار في الموضع 2 ، ارسم التبيانة الموافقة موضحا التوترات U_C و U_R عليها
 2. بتطبيق قانون اضافية التوترات والقوانين الاخرى أوجد المعادلة التفاضلية ل $U_C(t)$
 3. أوجد تعبير $U_C(t)$ توتر بين مرطبي المكثف (حل المعادلة التفاضلية)
 4. مثل المنحنى الممثل لتغيرات $U_C(t)$ بدلالة الزمن ميرزا النظامين
 5. استنتج تعبير $q(t)$ بدلالة الزمن
 6. استنتج تعبير شدة التيار الكهربائي $i(t)$ ميرزا النظامين
 7. مثل المنحنى الممثل لتغيرات شدة التيار الكهربائي $i(t)$ بدلالة الزمن
 8. مثل المنحنى الممثل لتغيرات $U_C(t)$ بدلالة الزمن أثناء شحن المكثف وتفريغه ماذا تستنتج ؟
 9. مثل المنحنى الممثل لتغيرات شدة التيار الكهربائي $i(t)$ بدلالة الزمن أثناء شحن المكثف وتفريغه ، ماذا تستنتج ؟



❖ تحليل :

◀ عملية شحن المكثف: إستجابة ثنائي القطب RC لرتبة توتر صاعدة
1. التبيانة التجريبية الموافقة

.....

.....

.....

.....

IV. الطاقة المخزونة في المكثف

1. الإبراز التجريبي للطاقة المخزونة في المكثف E_e :

❖ استثمار:

1. اقترح تجربة بسيطة لإبراز الطاقة المخزونة في المكثف
2. أدرس تأثير كل من C سعة المكثف و U_C توتر بين مربطي المكثف على حدة ، على الطاقة المخزونة في المكثف E_e

2. تعبير الطاقة المخزونة في المكثف E_e

❖ استثمار :

1. أوجد تعبير الطاقة المخزونة في المكثف E_e
2. ما هي العوامل المؤثرة على الطاقة المخزونة في المكثف