



Exercice 1

Une cellule à électrolyse a une f.c.é.m. $E_0 = 1,6\text{V}$ et une résistance interne $r = 0,1\Omega$.

1. On applique une tension $U_1 = 2,1\text{ V}$. Calculer l'intensité I_1 du courant qui traverse la cellule à électrolyse.
2. On veut que l'intensité du courant soit $I_2 = 8\text{ A}$.
 - a) Quelle est la tension U_2 à appliquer ?
 - b) Calculer la puissance électrique reçue par la cellule ainsi que la puissance dissipée par effet Joule.
 - c) En déduire le rendement de la transformation d'énergie dans l'électrolyseur.
3. On veut que la puissance électrique consommée par l'électrolyseur soit de $15,5\text{W}$. Quelle tension faut-il appliquer ?

Exercice 2

Un générateur de tension a une f.é.m. $E = 11\text{ V}$ et une résistance interne $r = 5,5\Omega$.

1. Exprimer, en fonction de l'intensité I débitée
 - a) la tension entre les bornes de ce générateur,
 - b) la puissance utile P_{utile} fournie par le générateur,
 - c) le rendement de ce générateur.
2. Tracer la courbe représentant $P_{\text{utile}} = f(I)$. Pour quelle valeur de l'intensité la puissance débitée est-elle maximale ?

Exercice 3

Un moteur électrique a une force contre-électromotrice $E_0 = 80\text{ V}$ et une résistance interne $r=2\ \Omega$.

1. Tracer la caractéristique tension-courant de ce moteur pour une tension appliquée variant de 80 à 110 V .
 2. Calculer la puissance absorbée par le moteur ainsi que la puissance dissipée par effet Joule lorsque $U=110\text{V}$.
 3. L'intensité maximale du courant qui peut traverser les fils de bobinage est de 20 A . Quelle est la puissance maximale dissipée par effet Joule ?
 4. Calculer l'intensité du courant qui traverse le moteur et la puissance dissipée par effet Joule lorsque :
 - a) $U = 81\text{ V}$.
 - b) $U = 79\text{ V}$.
- Conclure.

Exercice 4


Une pile de f.é.m. $E = 4,5\text{V}$ et de résistance interne $r = 2\ \Omega$ est branchée aux bornes d'un conducteur ohmique de résistance R . L'intensité du courant qui traverse le circuit est $I = 0,3\text{ A}$.

1. Déterminer la tension aux bornes de la pile et la puissance électrique qu'elle fournit.
2. Calculer la valeur de la résistance R .
3. Calculer la puissance totale dissipée par effet Joule dans ce circuit.

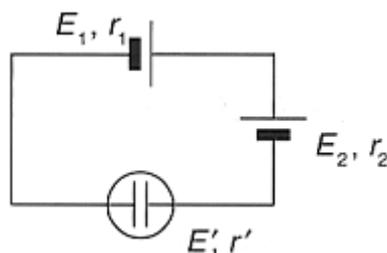Exercice 6

On considère le circuit suivant comportant l'association en série de deux accumulateurs (E_1, r_1) et (E_2, r_2), et d'un électrolyseur (E', r') :

$E_1 = 12\text{ V}$; $r_1 = 4\ \Omega$; $E_2 = 4\text{ V}$; $r_2 = 3\ \Omega$; $E' = 3\text{ V}$; $r' = 2\ \Omega$



1. Déterminer le sens et l'intensité du courant dans le circuit.
2. Comment fonctionne l'accumulateur 2 ?
3. Calculer :
 - (a) la puissance totale fournie par l'accumulateur 1,
 - (b) la puissance électrique reçue par l'accumulateur 2,
 - (c) la puissance électrique reçue par l'électrolyseur.